
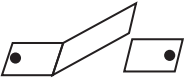



電気用図記号（でんきようずきごう）

記号で回路図をかけるようにしましょう。

名前	電球	電池	スイッチ	電流計	モーター	どうせん 導線
絵						
記号						

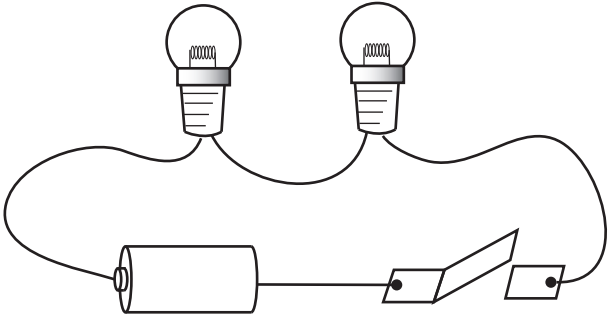

左の回路を 記号を使ってかいた回路図
直列つなぎ

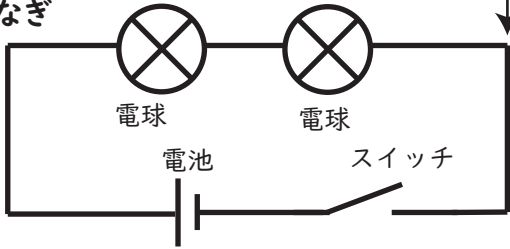

まがるところ
直角にかく

導線が交わっているときの
かきかた


つながっている

つながっていない

回路図をかくときは
導線部分は直線でかく
導線の接続部分には ● をかく



並列つなぎにすると

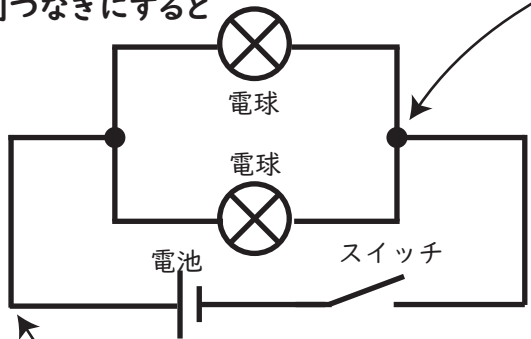

角（かど）に記号をかかない